



ARQUITECTURAS AVANÇADAS DE COMPUTADORES

LABORATÓRIO I

Simulação de um Microprocessador μ RISC com Funcionamento Multi-ciclo

Gonçalo Ribeiro
73294

Miguel Costa
73359

Rafael Gonçalves
73786

29 de Março de 2015

Conteúdo

1	Introdução	2
2	Arquitectura	2
2.1	IF	2
2.1.1	PC	2
2.1.2	ROM	2
2.2	IDRF	3
2.2.1	RF	3
2.3	EX	3
2.3.1	ALU	3
2.3.2	RAM	4
2.3.3	Flag Tester	4
2.4	WB	4
2.5	Máquina de Estados	5
2.6	Visão Global	5
3	Testes e Simulações	5
3.1	Fibonacci	5
4	Conclusão	5

1 Introdução

Nesta actividade laboratorial pretende-se desenvolver um processador μ RISC com descrição em VHDL. Pretende-se que este processador com arquitectura RISC de 16 bits e funcionamento multi-ciclo execute 42 instruções diferentes, demorando 4 ciclos para completar cada uma. No primeiro ciclo (Instruction Fetch-IF) a próxima instrução a ser executada é carregada da memória e armazenada no registo de instruções. No segundo ciclo (Instruction Decode-ID) a instrução anteriormente carregada é decodificada e os operandos são lidos do Register File (RF). O terceiro ciclo (Execution-EX) consiste na execução da instrução e cálculo das condições dos resultados. Por fim, no quarto ciclo (Write Back-WB) os resultados são escritos no RF.

Tal como já foi referido, é um processador de 16 bits que contém 8 registos de uso geral, cada um com 16 bits de largura. Existem 42 instruções possíveis de executar, sendo estas compostas por até 3 operandos. Quanto à memória esta é do tipo big endian, sendo endereçável ao nível da palavra.

2 Arquitectura

2.1 IF

A unidade *Instruction Fetch* (IF) mantém o registo de qual a instrução do programa que está a ser correntemente executada. As suas saídas são a instrução actual e o endereço da próxima instrução. O IF é também responsável por actualizar o PC a cada flanco de relógio de forma a passar para a instrução seguinte. Ou, no caso de instruções de salto (*jump*), é responsável por actualizar o PC de forma a que a próxima instrução corresponda ao endereço se salto pretendido.

O esquema do IF pode ser visto na Figura 1. A descrição deste componente encontra-se no ficheiro `IF.vhd`.

2.1.1 PC

O *Program Counter* (PC) é um contador que em cada momento contém o endereço da memória em que se encontra a instrução a executar. No caso de instruções “normais” o valor do PC é incrementado em uma unidade. No caso de instruções de salto o PC suporta o carregamento de um ponteiro para a próxima instrução que deve ser executada.

Quando o μ RISC é iniciado a primeira instrução que deve ser executada é a que se encontra no endereço 0 da memória de programa. Assim sendo, o PC conta com um sinal de resete (`rst`) que é usado para que o valor do PC seja 0 no início da execução.

2.1.2 ROM

No caso do μ RISC optou-se por usar uma ROM como memória de programa. Esta ROM é endereçada à palavra (16 bits), constituindo cada palavra uma instrução do programa. A ROM é um bloco assíncrono de forma a que mal seja endereçada a instrução seja propagada para a saída. Se ROM fosse síncrona seria necessário esperar até o final do ciclo de relógio para obter a instrução.

A ROM utilizada tem 16k palavras. Como o PC tem 16 bits seria possível expandir a ROM até 64k palavras. Criou-se a ROM de forma a que o XST leia um ficheiro de texto que contém as palavras a colocar na mesma. Desta forma, basta fornecer diferentes ficheiros ao XST para que a ROM seja inicializada com diferentes programas.

A descrição da ROM pode encontrar-se no ficheiro `IMem.vhd`.

2.2 IDRF

O módulo de Decodificação de Instrução e leitura de operandos dos Registos recebe como parâmetros a instrução retirada da memória de programa, bem como os sinais de escrita nos registos.

A decodificação da instrução é feita através de lógica (sendo que foram apenas descritos os seus aspectos funcionais, e deixada a sua implementação para o sintetizador). A maioria dos sinais de controlo a jusante no caminho de dados é então determinada neste módulo, com base nos *opcodes* e nos operandos das instruções.

2.2.1 RF

O *Register File* é um bloco de 8 registos de 16 bits cada, com dois portos de leitura assíncrona e um porto de escrita síncrono. Os parâmetros do porto de escrita são lidos durante o ciclo de *Write-Back*.

2.3 EX

Neste módulo são executadas as instruções e calculadas as condições de resultados. Podemos então considerar 3 grandes componentes que funcionam neste ciclo: ALU, Flag Tester e RAM.

Tal como é visível na Figura 3, podemos ainda considerar lógica adicional, correspondente ao *load* de constantes. Como o processador permite o carregamento de constantes para a parte *high* ou parte *low*, é feita aqui essa concatenação, sendo que depois é feita uma multiplexagem para os restantes casos de carregamento de constantes (que provêm do *Signal Extender* em IDRF).

2.3.1 ALU

O componente da ALU é responsável por receber 2 operandos (*A* e *B*), efectuar uma dada operação sobre estes (aritmética, deslocamento lógico ou lógica), dando um resultado *C*.

Este componente é divisível em 3 subcomponentes: componente aritmética, lógica e shifts. É neste componente que são geradas as *flags*, consoante a operação a executar. Existem então 4 *flags*: *signal* (*S*), *carry* (*C*), *zero* (*Z*) e *overflow* (*V*). Mais à frente são descritas as funcionalidades destas e quais as suas utilidades.

O primeiro sub-componente é responsável por executar qualquer função aritmética: soma, subtração e as suas variantes. É de notar que nestas operações todas as *flags* são actualizadas neste bloco.

O componente responsável por fazer os deslocamentos lógicos (shifts) apenas tem que efectuar duas operações: shift aritmético direito e shift lógico esquerdo. Neste bloco são actualizadas as *flags* de signal, zero e carry.

Por último, a unidade lógica é responsável por efectuar todas as operações lógicas: **and**, **or**, **xor**, **pass**, **nor**, **nand**, entre outras. Neste componente, por a actualização das *flags* ser independente de operação para operação, é apenas feita a actualização das que forem necessárias (zero, signal ou nenhuma).

2.3.2 RAM

O bloco de memória RAM, tal como já foi referido, é endereçável ao nível da palavra, sendo que cada endereço de memória corresponde então a uma palavra de 2 bytes. Se o processador tem 16 bits de endereço, então a capacidade total de memória do processador é de 32 kB. Esta memória funciona com leitura assíncrona e escrita síncrona caso o enable de escrita se encontre activo (**we** = '1').

Quanto à descrição VHDL, a memória tem como sinal de entrada **data_in**, de saída **data_out** e de endereço **addr**, ou seja, para as instruções existentes de acesso à memória temos que podem ser feitas as operações de **load** e **store**. Quanto à primeira é carregado para um registo *C* o valor da memória endereçável pelo conteúdo do registo *A*; quanto à segunda instrução é armazenado o conteúdo do registo *B* no endereço de memória apontado pelo conteúdo do registo *A*.

2.3.3 Flag Tester

Quanto à actualização das *flags*, tal como já foi referido, o método utilizado baseia-se em actualizar apenas as *flags* necessárias, ou seja, todas as *flags* guardadas entram dentro da ALU, mas dependendo da instrução a executar, é feita uma concatenação das *flags* a actualizar com as que não serão actualizadas. No entanto, no caso de ser uma operação aritmética, todas as *flags* são actualizadas.

O componente de Flag Tester serve então para indicar se se deve efectuar um determinado salto ou não dependendo se é instrução de salto ou se as condições de flag são válidas para que se efectue esse salto. Temos então como sinais de entrada as quatro *flags*, o código correspondente à condição de salto, o código da operação a efectuar (para distinguir os vários tipos de salto), um *enable* e como sinais de saída os valores das *flags* armazenados em registos e ainda um sinal **s** que indica qual valor de PC a utilizar, se PC+1 ou se um outro valor de PC. Em primeiro lugar é verificada a condição de salto de acordo com os sinais presentes nos registos das *flags*, a operação de salto, e caso se verifique que a condição é verdadeira para o salto indicado, então é colocado **s** com valor lógico '1'. Caso a condição não seja cumprida, é colocado o valor lógico '0'.

À saída deste bloco temos ainda lógica adicional para indicar caso não seja uma operação de salto (*mux* regulado por **is_jump**), sendo que se for um **jump true** ou **jump false**, é enviado o sinal proveniente do *Flag Tester*, mas caso seja um outro tipo de salto (salto incondicional, por exemplo), seja carregado na mesma o valor do salto e não PC+1.

2.4 WB

O bloco *Write-Back* (WB) é o mais simples do μ RISC. É constituído por um multiplexer que deixa passar um de três sinais: o resultado proveniente da ALU; ou uma palavra da memória; ou o valor de PC+1. O resultado da ALU é deixado

passar no caso de operações que usam a ALU; a palavra de memória passa no caso das instruções de `load`; e `PC+1` é usado para a instrução `jal`, em que o valor do PC é carregado para um registo (o registo R7).

O valor que passa para a saída `output` só é relevante para as operações que actualizam os registos do *Register File*. Pelo WB passam também os sinais que permitem endereçar o RF e o sinal de enable do mesmo.

O esquema do WB está patente na Figura 4 e o ficheiro que o descreve é o `WB.vdh`.

2.5 Máquina de Estados

De maneira a sincronizar os andares de registos dos vários módulos, foi adicionada uma Máquina de Estados de Moore muito simples, com quatro estados sequenciais consecutivos, cada um correspondente a um dos andares do microprocessador (ver Figura 5).

2.6 Visão Global

A visão global da arquitectura pode ser vista na Figura 6. Entre os vários blocos foram colocados registos como preparação para a próxima fase do projecto. Estes registos são controlados pela máquina de estados apresentada na Subsecção 2.5. É executada uma instrução a cada 4 ciclos de relógio.

3 Testes e Simulações

Para testar o μ RISC foram utilizados vários programas escritos em *assembly*. Alguns programas foram fornecidos pelo professor, nomeadamente um que calcula os primeiros 20 números da sequência da Fibonacci (Subsecção 3.1). Outros foram escritos pelo grupo. Entre estes últimos encontra-se um teste que incide sobre *jumps*, outro sobre *flags*, outro sobre *shifts* e um último sobre *overflows*.

Todos os testes utilizados para testar o μ RISC bem como *scripts* usados para converter o resultado do *linker* para o formato lido pelo XST para inicializar a ROM encontram-se na pasta `asm` entregue em conjunto com o presente relatório.

3.1 Fibonacci

Um dos ficheiros de teste fornecidos pelo professor consiste num programa que calcula os primeiros 20 números da sequência de Fibonacci. A forma como esse programa está feito requer que algumas das posições da memória de programa sejam alteradas. Como a arquitectura desenvolvida usa uma ROM para armazenar o programa contornou-se o problema inicializando a RAM com o mesmo conteúdo que a ROM. Na Figura 7 pode ver-se a sequência de Fibonacci armazenada na RAM após a execução do programa.

4 Conclusão

Com este trabalho experimental o grupo conseguiu desenvolver um processador μ RISC especificado em VHDL, recorrendo para isso à ferramenta Xilinx. Este

processador de funcionamento multi-ciclo permitia a execução de programas em *assembly*, executando para isso até 42 instruções diferentes.

Todos os testes e simulações realizados (testes de operações, *jumps*, *flags*, entre outros) permitiram concluir que o processador desenvolvido foi concluído com sucesso. O processador passou também nos testes do professor feitos durante a demonstração.

Em suma, este trabalho laboratorial permitiu ao grupo consolidar os conceitos aprendidos durante as aulas teóricas sobre o funcionamento deste tipo de processadores.

Referências

- [1] Xilinx®, *XST User Guide* v11.3. 2009.

 


Figura 1: Bloco *Instruction Fetch*-IF


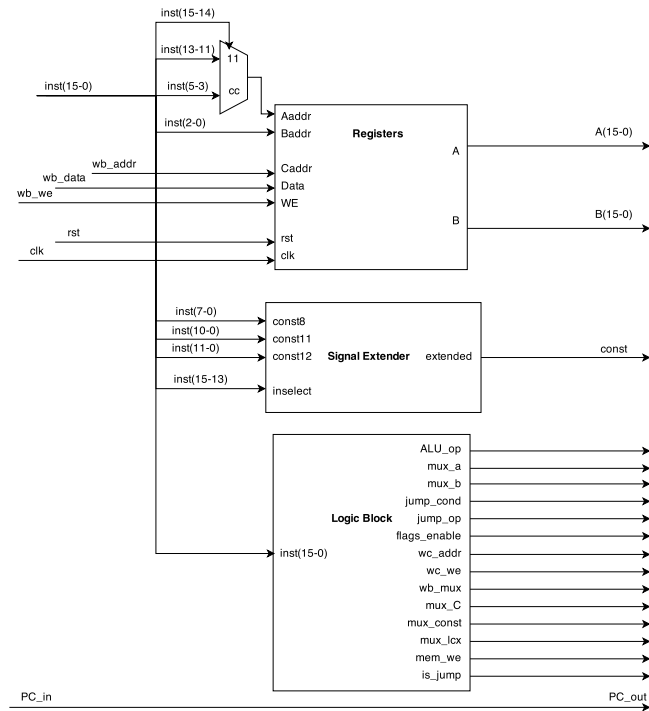


Figura 2: Instruction Decoder & Register File

 

 


Figura 4: Bloco *Write-Back-WB*

 


Figura 5: Máquina de Estados que regula os enables dos andares de registros

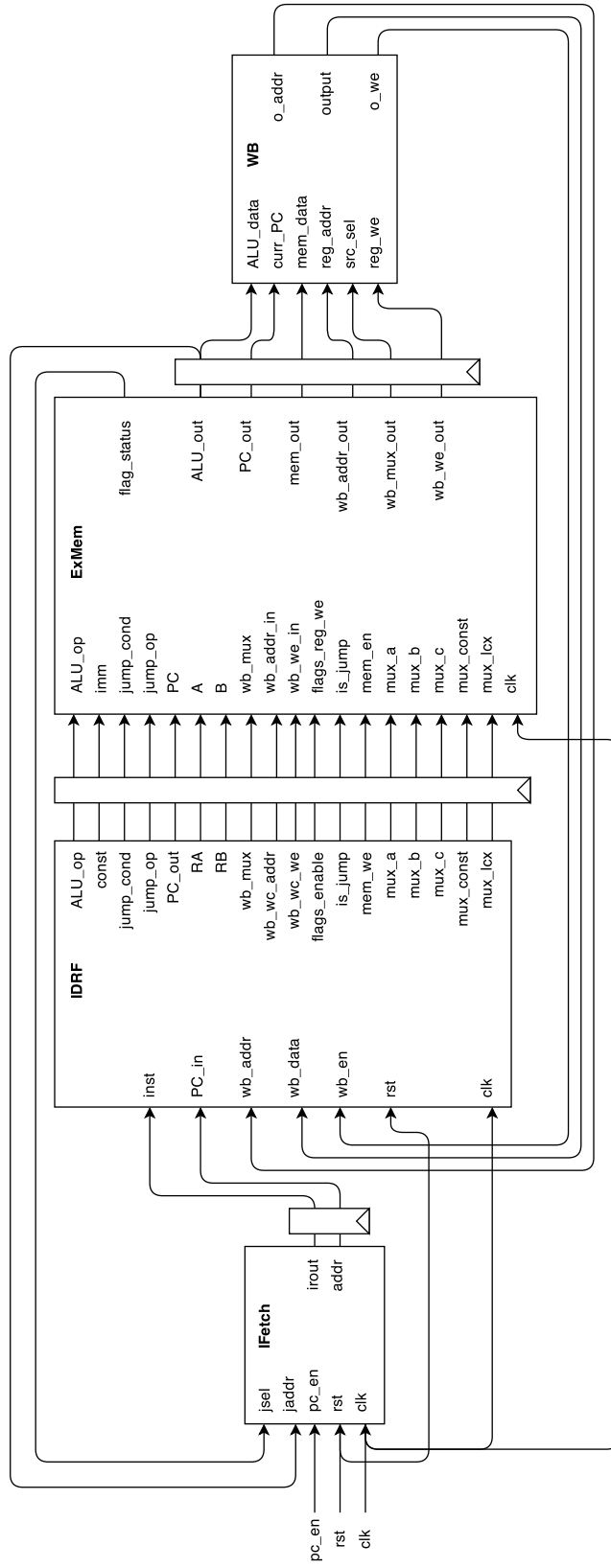


Figura 6: Interligações entre os vários blocos que constituem o μ RISC

	0	1	2	3	4	5	6	7
0x0	61454	62464	26642	35504	45296	37552	38922	41200
0x8	33507	43432	1528	0	12287	0	1	1
0x10	2	3	5	8	13	21	34	55
0x18	89	144	233	377	610	987	1597	2584
0x20	4181	6765	0	0	0	0	0	0
0x28	0	0	0	0	0	0	0	0

Figura 7: Sequência de Fibonacci em memória após execução do programa