



# ARQUITECTURAS AVANÇADAS DE COMPUTADORES

LABORATÓRIO I

## **Simulação de um microprocessador $\mu$ RISC com funcionamento multi-ciclo**

Gonçalo Ribeiro  
73294

Miguel Costa  
73359

Rafael Gonçalves  
73786

27 de Março de 2015

# Conteúdo

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Arquitectura</b>	<b>2</b>
2.1	IF . . . . .	2
2.1.1	ROM . . . . .	2
2.1.2	PC . . . . .	2
2.2	IDRF . . . . .	2
2.2.1	RF . . . . .	2
2.3	EX . . . . .	2
2.3.1	ALU . . . . .	2
2.3.2	RAM . . . . .	3
2.3.3	Flag Tester . . . . .	3
2.4	WB . . . . .	4
2.5	Máquina de Estados . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Testes e Simulações</b>	<b>4</b>
3.1	Fibonacci . . . . .	4
<b>4</b>	<b>Conclusão</b>	<b>4</b>

## 1 Introdução

Nesta actividade laboratorial pretende-se desenvolver um processador  $\mu$ RISC com descrição em VHDL. Pretende-se que este processador com arquitectura RISC de 16 bits e funcionamento multi-ciclo execute 42 instruções diferentes, demorando 4 ciclos para completar cada uma. Ao primeiro ciclo (Instruction Fetch-IF), a próxima instrução a ser executada é carregada da memória e armazenada no registo de instruções. No segundo ciclo (Instruction Decode-ID) a instrução anteriormente carregada é decodificada e os operandos são lidos do Register File (RF). O terceiro ciclo (Execution-EX) consiste na execução da instrução e cálculo das condições dos resultados. Por fim, no quarto ciclo (Write Back- WB) os resultados são escritos no RF.

Tal como já foi referido, é um processador de 16 bits que contém 8 registos de uso geral, cada um com 16 bits de largura. Existem 42 instruções possíveis de executar, sendo estas compostas por até 3 operandos. Quanto à memória esta é do tipo big endian, sendo endereçável ao nível da palavra.

## 2 Arquitectura

### 2.1 IF

#### 2.1.1 ROM

#### 2.1.2 PC

### 2.2 IDRF

#### 2.2.1 RF

### 2.3 EX

Neste módulo são executadas as instruções e calculadas as condições de resultados. Podemos então considerar 3 grandes componentes que funcionam neste ciclo: ALU, Flag Tester e RAM.

Tal como é visível na imagem, podemos ainda considerar lógica adicional, correspondente ao *load* de constantes. Como o processador permite o carregamento de constantes para a parte *high* ou parte *low*, é feita aqui essa concatenação, sendo que depois é feita uma multiplexagem para os restantes casos de carregamento de constantes (que provêm do *Signal Extender* em IDRF).

#### 2.3.1 ALU

O componente da ALU é responsável por receber 2 operandos ( $A$  e  $B$ ), efectuar uma dada operação sobre estes (aritmética, deslocamento lógico ou lógica), dando um resultado  $C$ .

Este componente é divisível em 3 subcomponentes: componente aritmética, lógica e shifts. É neste componente que são geradas as *flags*, consoante a operação a executar. Existem então 4 *flags*: *signal* ( $S$ ), *carry* ( $C$ ), *zero* ( $Z$ ) e *overflow* ( $V$ ). Mais à frente são descritas as funcionalidades destas e quais as suas utilidades.

O primeiro sub-componente é responsável por executar qualquer função aritmética: soma, subtração e as suas variantes. É de notar que nestas operações todas as *flags* são actualizadas neste bloco.

O componente responsável por fazer os deslocamentos lógicos (shifts) apenas tem que efectuar duas operações: shift aritmético direito e shift lógico esquerdo. Neste bloco são actualizadas as *flags* de signal, zero e carry.

Por último, a unidade lógica é responsável por efectuar todas as operações lógicas: and, or, xor, pass, nor, nand, entre outras. Neste componente, por a actualização das *flags* ser independente de operação para operação, é apenas feita a actualização das que forem necessárias (zero, signal ou nenhuma).

### 2.3.2 RAM

O bloco de memória RAM, tal como já foi referido, é endereçável ao nível da palavra, sendo que cada endereço de memória corresponde então a uma palavra de 2 bytes. Se o processador tem 16 bits de endereço, então a capacidade total de memória do processador é de 32 KB. Esta memória funciona com leitura assíncrona e escrita síncrona caso o enable de escrita se encontre activo ( $we = '1'$ ). Quanto à descrição VHDL, a memória tem como sinal de entrada  $data_{in}$ , de saída  $data_{out}$  e de endereço  $addr$ , ou seja, para as instruções existentes de acesso à memória temos que podem ser feitas as operações de LOAD e STORE. Quanto à primeira é carregado para um registo  $C$  o valor da memória endereçável pelo conteúdo do registo  $A$ ; quanto à segunda instrução é armazenado o conteúdo do registo  $B$  no endereço de memória apontado pelo conteúdo do registo  $A$ .

### 2.3.3 Flag Tester

Quanto à actualização das *flags*, tal como já foi referido, o método utilizado baseia-se em actualizar apenas as *flags* necessárias, ou seja, todas as *flags* guardadas entram dentro da ALU, mas dependo da instrução a executar, é feita uma concatenação das *flags* a actualizar com as que não serão actualizadas. No entanto, no caso de ser uma operação aritmética, todas as *flags* são actualizadas.

O componente de Flag Tester serve então para indicar se se deve efectuar um determinado salto ou não dependendo se é instrução de salto ou se as condições de flag são válidas para que se efectue esse salto. Temos então como sinais de entrada as quatro *flags*, o código correspondente à condição de salto, o código da operação a efectuar (para distinguir os vários tipos de salto), um *enable* e como sinais de saída os valores das *flags* armazenados em registos e ainda um sinal  $s$  que indicará qual valor de PC a utilizar, se PC+1 ou se um outro valor de PC. Em primeiro lugar é verificada a condição de salto de acordo com os sinais presentes nos registos das *flags*, a operação de salto, e caso se verifique que a condição é verdadeira para o salto indicado, então é colocado  $s$  com valor lógico '1'. Caso a condição não seja cumprida, é colocado o valor lógico '0'.

À saída deste bloco temos ainda lógica adicional para indicar caso não seja uma operação de salto (*mux* regulado por  $is_{jump}$ ), sendo que se for um jump True ou False, é mandado o sinal proveniente do Flag Tester, mas caso seja um outro tipo de salto (por exemplo, Inconditional jump), seja carregado na mesma o valor do salto e não PC+1.

## **2.4 WB**

## **2.5 Máquina de Estados**

# **3 Testes e Simulações**

## **3.1 Fibonacci**

# **4 Conclusão**

 


Figura 1: Bloco de Execução e acesso à memória