



ARQUITECTURAS AVANÇADAS DE COMPUTADORES

LABORATÓRIO I

Simulação de um microprocessador μ RISC com funcionamento multi-ciclo

Gonçalo Ribeiro
73294

Miguel Costa
73359

Rafael Gonçalves
73786

27 de Março de 2015

Conteúdo

1	Introdução	2
2	Arquitectura	2
2.1	IF	2
2.1.1	ROM	2
2.1.2	PC	2
2.2	IDRF	2
2.2.1	RF	2
2.3	EX	2
2.3.1	ALU	2
2.3.2	RAM	3
2.3.3	Flag Tester	3
2.4	WB	4
2.5	Máquina de Estados	4
3	Testes e Simulações	4
3.1	Fibonacci	4
4	Conclusão	4

1 Introdução

Nesta actividade laboratorial pretende-se desenvolver um processador μ RISC com descrição em VHDL. Pretende-se que este processador com arquitectura RISC de 16 bits e funcionamento multi-ciclo execute 42 instruções diferentes, demorando 4 ciclos para completar cada uma. Ao primeiro ciclo (Instruction Fetch-IF), a próxima instrução a ser executada é carregada da memória e armazenada no registo de instruções. No segundo ciclo (Instruction Decode-ID) a instrução anteriormente carregada é decodificada e os operandos são lidos do Register File (RF). O terceiro ciclo (Execution-EX) consiste na execução da instrução e cálculo das condições dos resultados. Por fim, no quarto ciclo (Write Back- WB) os resultados são escritos no RF.

Tal como já foi referido, é um processador de 16 bits que contém 8 registos de uso geral, cada um com 16 bits de largura. Existem 42 instruções possíveis de executar, sendo estas compostas por até 3 operandos. Quanto à memória esta é do tipo big endian, sendo endereçável ao nível da palavra.

2 Arquitectura

2.1 IF

2.1.1 ROM

2.1.2 PC

2.2 IDRF

2.2.1 RF

2.3 EX

Neste módulo são executadas as instruções e calculadas as condições de resultados. Podemos então considerar 3 grandes componentes que funcionam neste ciclo: ALU, Flag Tester e RAM.

Tal como é visível na imagem, podemos ainda considerar lógica adicional, correspondente ao *load* de constantes. Como o processador permite o carregamento de constantes para a parte *high* ou parte *low*, é feita aqui essa concatenação, sendo que depois é feita uma multiplexagem para os restantes casos de carregamento de constantes (que provêm do *Signal Extender* em IDRF).

2.3.1 ALU

O componente da ALU é responsável por receber 2 operandos (*A* e *B*), efectuar uma dada operação sobre estes (aritmética, deslocamento lógico ou lógica), dando um resultado *C*.

Este componente é divisível em 3 subcomponentes: componente aritmética, lógica e shifts. É neste componente que são geradas as *flags*, consoante a operação a executar. Existem então 4 *flags*: *signal* (*S*), *carry* (*C*), *zero* (*Z*) e *overflow* (*V*). Mais à frente são descritas as funcionalidades destas e quais as suas utilidades.

O primeiro sub-componente é responsável por executar qualquer função aritmética: soma, subtração e as suas variantes. É de notar que nestas operações todas as *flags* são actualizadas neste bloco.

O componente responsável por fazer os deslocamentos lógicos (shifts) apenas tem que efectuar duas operações: shift aritmético direito e shift lógico esquerdo. Neste bloco são actualizadas as *flags* de signal, zero e carry.

Por último, a unidade lógica é responsável por efectuar todas as operações lógicas: and, or, xor, pass, nor, nand, entre outras. Neste componente, por a actualização das *flags* ser independente de operação para operação, é apenas feita a actualização das que forem necessárias (zero, signal ou nenhuma).

2.3.2 RAM

O bloco de memória RAM, tal como já foi referido, é endereçável ao nível da palavra, sendo que cada endereço de memória corresponde então a uma palavra de 2 bytes. Se o processador tem 16 bits de endereço, então a capacidade total de memória do processador é de 32 KB. Esta memória funciona com leitura assíncrona e escrita síncrona caso o enable de escrita se encontre activo ($we = '1'$).

Quanto à descrição *VHDL*, a memória tem como sinal de entrada $data_{in}$, de saída $data_{out}$ e de endereço $addr$, ou seja, para as instruções existentes de acesso à memória temos que podem ser feitas as operações de **LOAD** e **STORE**. Quanto à primeira é carregado para um registo C o valor da memória endereçável pelo conteúdo do registo A ; quanto à segunda instrução é armazenado o conteúdo do registo B no endereço de memória apontado pelo conteúdo do registo A .

2.3.3 Flag Tester

Quanto à actualização das *flags*, tal como já foi referido, o método utilizado baseia-se em actualizar apenas as *flags* necessárias, ou seja, todas as *flags* guardadas entram dentro da ALU, mas dependo da instrução a executar, é feita uma concatenação das *flags* a actualizar com as que não serão actualizadas. No entanto, no caso de ser uma operação aritmética, todas as *flags* são actualizadas.

O componente de Flag Tester serve então para indicar se se deve efectuar um determinado salto ou não dependendo se é instrução de salto ou se as condições de flag são válidas para que se efectue esse salto. Temos então como sinais de entrada as quatro *flags*, o código correspondente à condição de salto, o código da operação a efectuar (para distinguir os vários tipos de salto), um *enable* e como sinais de saída os valores das *flags* armazenados em registos e ainda um sinal s que indicará qual valor de PC a utilizar, se PC+1 ou se um outro valor de PC. Em primeiro lugar é verificada a condição de salto de acordo com os sinais presentes nos registos das *flags*, a operação de salto, e caso se verifique que a condição é verdadeira para o salto indicado, então é colocado s com valor lógico '1'. Caso a condição não seja cumprida, é colocado o valor lógico '0'.

À saída deste bloco temos ainda lógica adicional para indicar caso não seja uma operação de salto (*mux* regulado por *is_jump*), sendo que se for um jump **True** ou **False**, é mandado o sinal proveniente do *Flag Tester*, mas caso seja um outro tipo de salto (por exemplo, **Inconditional jump**), seja carregado na mesma o valor do salto e não PC+1.

2.4 WB

2.5 Máquina de Estados

3 Testes e Simulações

3.1 Fibonacci

4 Conclusão

 


Figura 1: Bloco de Execução e acesso à memória